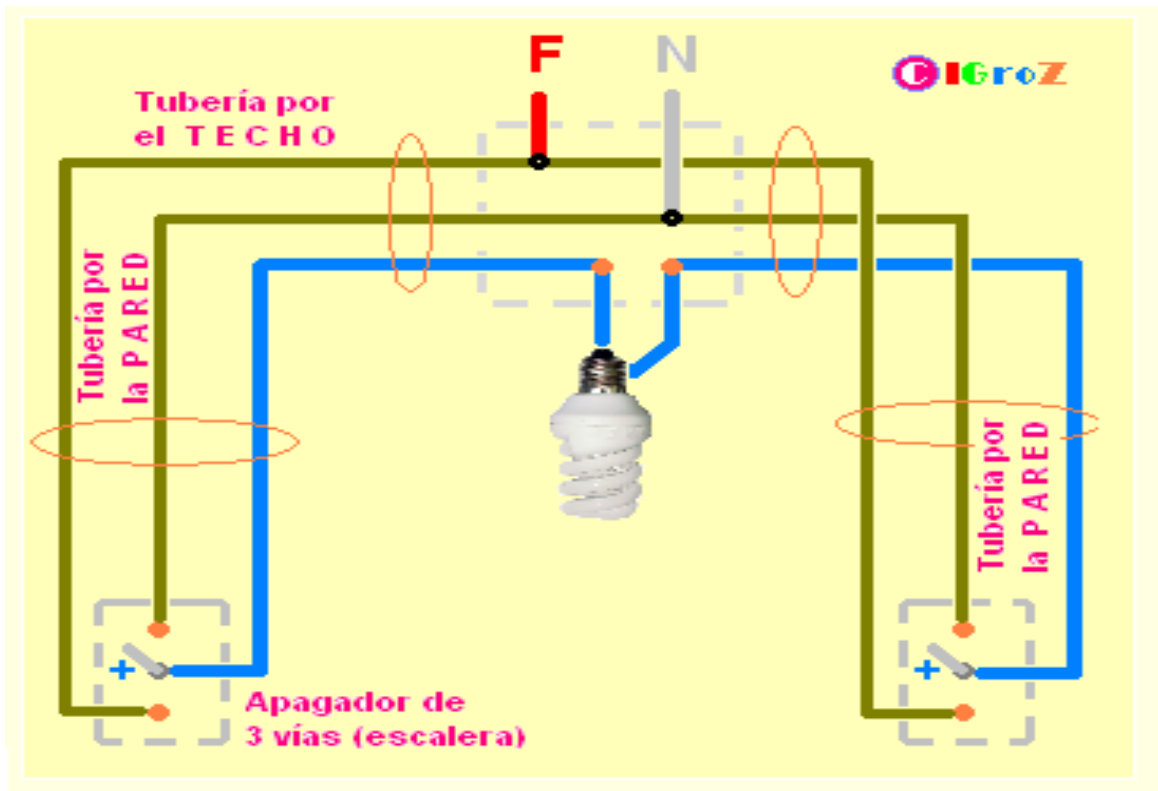


Observe la siguiente conexión de un circuito con 2 suiches de escala para encender una bombilla:



Qué se debe hacer:

- Analice la conexión eléctrica e indique si está funcionando correctamente, realizando la tabla de verdad del circuito para verificar su conexión.
- Si está funcionando correctamente, ¿hay alguna anomalía con respecto a las normas que se establecen en el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE)? Especifique con palabras en el papel, la norma o normas que se están infringiendo.